

impedancia_complexa_F540

March 11, 2020

1 0. Definições

```
In [1]: import numpy as np
import os
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
```

```
In [2]: #*****
#GRAFICOS
#*****
#Ajustando fontes padrão dos gráficos
font = { 'weight' : 'normal',
         'size'    : 12}

plt.rc('font', **font)
#Ajustando espessura das linhas padrão dos gráficos
plt.rcParams['lines.linewidth'] = 2;
plt.locator_params(nticks=4);
# plt.locator_params(nticks=4);
#*****
#FUNÇÃO PARA GRAFICAR DIAGRAMA DE ARGAND (PLANO COMPLEXO)
#*****
def z_plot(zlist,scale_factor=1.1):
    ''' FUNÇÃO PARA GRAFICAR NÚMERO COMPLEXO NO DIAGRAMA DE ARGAND, CARTESIANO E POLAR
    entrada:
    zlist = lista contendo um ou mais números (array ou numpy.array)
    obs: se quiser apenas um número, coloque colchetes, [z]
    scale_factor (opcional) = fator de escala para definir o excesso dos eixos
    saída: figura matplotlib
    '''
    fig, ax = plt.subplots(2, figsize=(10,5));
    #-----
    #GRÁFICO CARTESIANO
    ax[0] = plt.subplot(1,2,1) # primeiro grafico de uma matrix 1x2
    for z in zlist:
        ax[0].plot([0,z.real],[0,z.imag],'.--k'); # desenha uma linha tracejada da ori
        ax[0].plot(z.real,z.imag,'o',markersize = 10) #desenha o ponto
```

```


zmax = scale_factor*np.max(np.abs(zlist))
ax[0].plot(zmax*np.array([0,0]),zmax*np.array([-1,1]),'-k')#eixos cartesianos
ax[0].plot(zmax*np.array([-1,1]),zmax*np.array([0,0]),'-k')#eixos cartesianos
ax[0].set_xlim([-zmax,zmax]);
ax[0].set_ylim([-zmax,zmax]);
ax[0].set_xlabel('parte real');
ax[0].set_ylabel('parte imaginária');
plt.title('Diagrama de Argand');
ax[0].grid(True);
#-----
#GRÁFICO POLAR
ax[1] = plt.subplot(1,2,2,projection='polar') # primeiro grafico de uma matrix 1x2
count = 1
for z in zlist:
    ax[1].plot([0,np.angle(z)],[0,np.abs(z)],'.--k'); # desenha uma linha tracejada
    ax[1].plot(np.angle(z),np.abs(z),'o', markersize = 10, label = 'z'+str(count))
    count = count+1
#ax[1].set_rmax(scale_factor*np.array([-np.abs(z),np.abs(z)]));
plt.title('Diagrama de Argand (Forma polar)');
ax[1].grid(True);
ax[1].set_rlabel_position(0)
ax[1].set_rmax(zmax)
#ax[1].legend(loc='lower right')
ax[1].legend(loc=(1.2,0.45))
return fig # retorna a figura
#-----
#*****
#FUNÇÃO PARA GRAFICAR DIAGRAMA DE BODE (/H/**2 E ARG(H)
#*****
def fig_bode(freq,Tdbvec,fasevec,labelvec):
    '''Função para graficar painel 2x1 com diagrama de Bode (amplitude e fase)
    entrada:
    freq (vetor numérico de frequência)
    Tdbvec (vetor numérico)
    '''
    fig, ax = plt.subplots(2, sharex=True, figsize=(5, 10));
    #-----
    #TRANSMITANCIA EM DECIBEIS
    ax[0] = plt.subplot(211)
    for m in range(np.shape(Tdbvec)[0]):
        ax[0].plot(freq,np.array(Tdbvec)[m,:],'-*',linewidth=2,label=labelvec[m])
        #ax[0].plot(freq,np.array(Tdbvec)[m,:],label=labelvec[m])
    ax[0].set_ylim((np.min(Tdbvec),np.max(Tdbvec)+5))
    ax[0].set_xscale('log')
    ax[0].set_ylabel('T (dB)')
    ax[0].legend(loc='lower right')
    ax[0].grid(True)
    #-----

```

```

ax[1] = plt.subplot(212)
for m in range(np.shape(fasevec)[0]):
    ax[1].plot(freq,np.array(fasevec)[m,:], '-*', linewidth=2, label=labelvec[m])
ax[1].set_ylim([-200,200])
ax[1].set_xscale('log')
ax[1].set_ylabel('Fase (graus)')
ax[1].grid(True)
#-----
#geral
ax[0].set_title('Diagrama de Bode')
plt.xlabel('Frequência (Hz)')
return fig

```

 

2 1. Impedâncias complexas

Abaixo, definimos as impedâncias complexas para o capacitor, para o capacitor:

$$Z_c = -jX_c = -j\frac{1}{\omega C} = -j\frac{1}{2\pi fC},$$

sendo f a frequência (em [Hz]).

Para o indutor,

$$Z_l = jX_l = j\omega L = j2\pi fL,$$

sendo f a frequência (em [Hz]).

```

In [3]: #-----
        #CAPACITOR
        def Zc(freq,C):
            j = complex(0,1)
            #reatancia
            Xc = 1/(2*np.pi*freq*C)
            #impedancia complexa
            Zc = -j*Xc
            return Zc
        #-----
        #INDUTOR
        def Zl(freq,L):
            j = complex(0,1)
            #reatancia
            Xl = 2*np.pi*freq*L
            #impedancia complexa
            Zl = j*Xl
            return Zl

```

A impedância de cada um dos componentes é **puramente reativo**, não possui parte real:

Pergunta: Quais os valores possíveis para a fase das impedâncias de componentes **puramente reativos**?

```



In [24]: #definindo valores dos componentes
        freq = 500 # frecuencia [Hz]
        C = 90e-6; #capacitancia [F]
        L = 10e-3; # indutancia [H]
        #calculando
        print('impedância complexa capacitor, Zc= {:.1g}'.format(Zc(freq,C)))
        print(Zl(freq,L))
        #graficando:
        z0 = 4+3j
        zI = (z0+1j*np.conj(z0))*0.5
        zQ = (z0-1j*np.conj(z0))*0.5
        print('Arg(zQ/zI)=',np.angle(zQ/zI)/np.pi)
        print('Arg(zI)=',np.angle(zI)/np.pi)
        print('Arg(zQ)=',np.angle(zQ)/np.pi)
        test=z_plot([z0,zI,zQ])

```

```

impedância complexa capacitor, Zc= 0-4j
31.41592653589793j
Arg(zQ/zI)= -0.5
Arg(zI)= 0.25
Arg(zQ)= -0.25

```

 
 


Já para o circuito RC ou RL série, a **impedância total possui parte real e imaginária**. Note que o RC possui parte imaginária negativa ($\Im(Z) < 0$, *capacitivo*) e o RL possui parte imaginária positivo ($\Im(Z) > 0$, *indutivo*),

```
In [7]: #definindo valores dos componentes
freq = 500 # frequencia [Hz]
C = 1e-6; #capacitancia [F]
L = 50e-3; # indutancia [H]
R = 100; #resistencia [Ohms]
#impedancia total de um circuito RC ou RL
print(R + Zc(freq,C))
print(R + Zl(freq,L))
#graficando:
z_plot([R+Zc(freq,C),R+Zl(freq,L)]);
```

```
(100-318.3098861837907j)
```



```
(100+157.07963267948966j)
```

  

Já para o circuito *RLC* série, dependendo da frequência, ele pode ser mais indutivo $\mathcal{I}\uparrow(Z) > 0$ ou capacitivo $\mathcal{I}\uparrow(Z) < 0$. Altere o valor da frequência (*freq*) e verifique este comportamento.

```
In [8]: #definindo valores dos componentes
freq = 100 # frequencia [Hz]
C = 1e-6; #capacitancia [F]
L = 50e-3; # indutancia [H]
R = 100; #resistencia [Ohms]
#impedancia total de um circuito RC ou RL
print(R + Zl(freq,L) + Zc(freq,C))
z_plot([R + Zl(freq,L) + Zc(freq,C)]);
```

(100-1560.1335043830557j)

 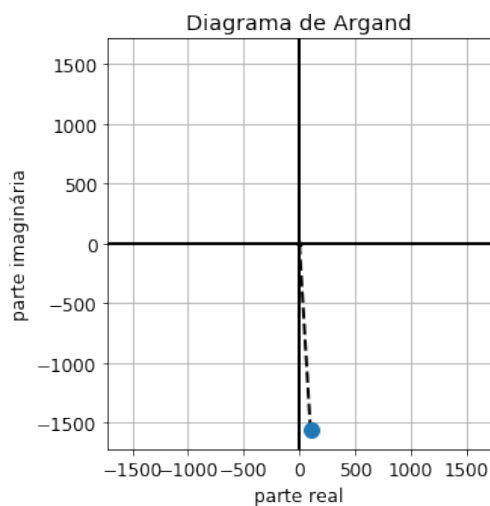

2.1 Forma polar

2.1.1 Note a importância de usar a função `np.angle` (argumento), ao invés de usar o `np.arctan` (arco-tangente)

No primeiro quadrante...

```
In [9]: z = 1 + complex(0,1)
        print(z)
        print(z.real)
        print(z.imag)
        #calculando a fase (em graus):
        fase_atan = (180/np.pi)*np.arctan(z.imag/z.real)
        print(fase_atan)
        fase_angle = (180/np.pi)*np.angle(z)
        print(fase_angle)
        #graficando
        z_plot([z]);
```



(1+1j)

1.0

1.0

45.0

45.0

 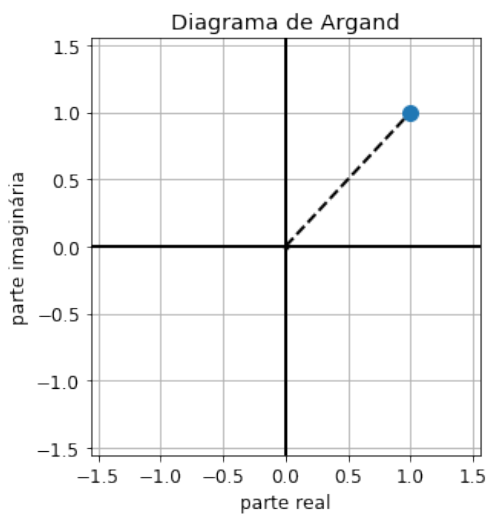

No segundo quadrante...

```
In [10]: z = -0.5 + complex(0,1)
         print(z)
         print(z.real)
         print(z.imag)
```

```


#calculando a fase (em graus):
fase_atan = (180/np.pi)*np.arctan(z.imag/z.real)
print(fase_atan)
fase_angle = (180/np.pi)*np.angle(z)
print(fase_angle)
#graficando
z_plot([z]);

```

```

(-0.5+1j)
-0.5
1.0
-63.43494882292202
116.56505117707799

```

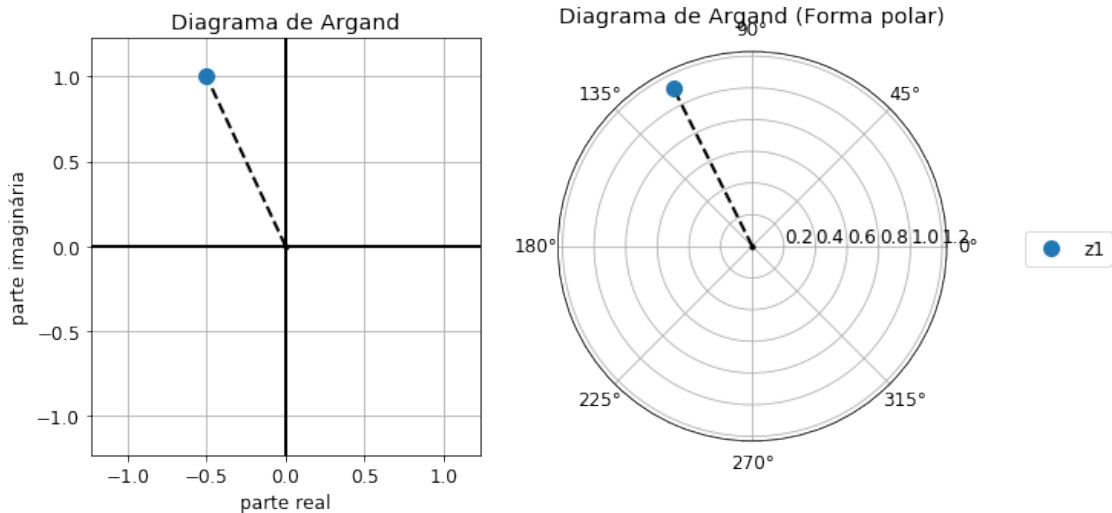

2.1.2 Convertendo entre as duas formas:

$$z = a + jb \rightarrow z = |z| \exp(j\theta),$$

sendo que $\theta = \arg(z)$

```

In [11]: z = -0.5 + complex(0,1)
print('forma cartesiana:',z)
print('parte real:',z.real)
print('parte imaginaria:',z.imag)
#fase
theta = np.angle(z)
print('fase (rad)',theta)
#modulo
zabs = np.abs(z)
print('módulo',zabs)

```



```



#FORMA POLAR
j=complex(0,1)
zpolar = zabs* np.exp(j*theta)
print('forma polar:',zpolar)
#-----
#Grafico representando o número complexo
#graficando
z_plot([z]);

```

```

forma cartesiana: (-0.5+1j)
parte real: -0.5
parte imaginaria: 1.0
fase (rad) 2.0344439357957027
módulo 1.118033988749895
forma polar: (-0.5+1j)


```

 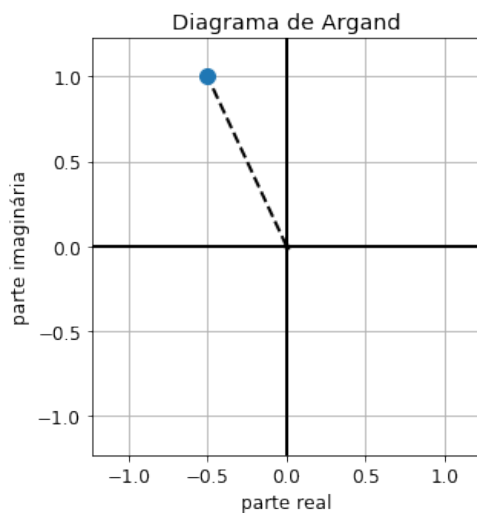

```

In [12]: j=complex(0,1)
         r1, theta1 = 1.5, np.pi/2
         r2, theta2 = 1.0, np.pi/4
         z1 = r1*np.exp(j*theta1)
         z2 = r2*np.exp(j*theta2)
         z3 = z1*z2
         z4 = z2/z1
         z_plot([z1,z2,z3,z4]);

```

 


2.2 Graficando as impedâncias dos componentes reativos

```
In [13]: freq=np.linspace(10,1000,500) # vetor que vai de 10**0 até 10**6
C=5e-6;
L=100e-3;
#-----
#GRAFICOS
#Ajustando fontes padrão dos gráficos
font = {'family' : 'arial',
        'weight' : 'normal',
        'size'   : 16} #este tipo de variável é um dicionário
plt.rc('font', **font)
plt.rcParams['lines.linewidth'] = 2

#Ajustando espessura das linhas padrão dos gráficos
#IMPEDÂNCIA, |Z|
fig, ax = plt.subplots(2,figsize=(14, 5))
ax[0] = plt.subplot(121)
ax[0].plot(freq,np.abs(Zl(freq,L)),label='indutor')
ax[0].plot(freq,np.abs(Zc(freq,C)),label='capacitor')
#nome dos eixos e legendas
ax[0].set_xlabel('Frequência (Hz)')
ax[0].set_ylabel('Impedância (Ohms)')
ax[0].legend(loc='upper right')
#-----
#FASE, arg(Z)
ax[1] = plt.subplot(122)
ax[1].plot(freq,np.angle(Zl(freq,L),deg=True),label='indutor')
ax[1].plot(freq,np.angle(Zc(freq,C),deg=True),label='capacitor')
```

```
#nome dos eixos e legendas
ax[1].set_xlabel('Frequência (Hz)')
ax[1].set_ylabel('Fase (graus)')
ax[1].legend(loc='center right')
```

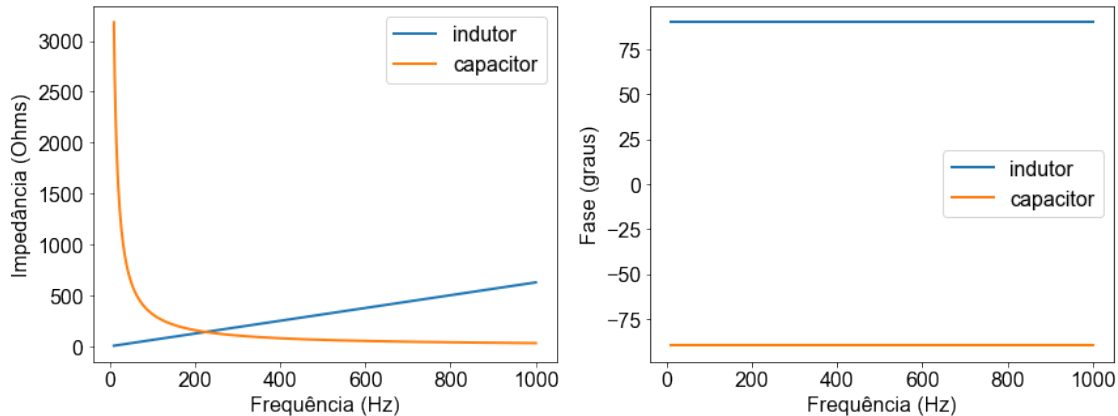Out[13]: <matplotlib.legend.Legend at 0x118892828>




3 2. Circuitos contendo 1 componentes reativos, RC e RL

3.0.1 Abaixo definimos uma função para fazer diagramas de Bode

 3.0.2 Wien bridge


```
In [40]: freq=np.logspace(1,6,50) # vetor que vai de 10**0 até 10**6
         #lomega=np.log10(omega)
         C=1e-6;
         L=1e-3/(2*np.pi)**2;
         R=100;
         #-----
         Zc0 = Zc(freq,C)
         #Z2 = Zc(freq,C)*R/(Zc(freq,C)+R) # impedancia total
         H = 1/(1+(R+Zc0)**2/(R*Zc0)) # H com resistor na said
         H = R*Zc0/(R*Zc0+R*Zc0*Zc0+R**2+Zc0**2) # H com resistor na said
         #-----
         #-----
         T=20*np.abs(H)
         Tdb=20*np.log10(T)
         fase = np.angle(H,deg=True)
         ##-
         #GRAFICANDO BODE, RC e CR
         fig=fig_bode(freq,[T,],[fase,],['C',]);
```



```


In [36]: freq=np.logspace(1,6,50) # vetor que vai de 10**0 até 10**6
        #lomega=np.log10(omega)
        C=1e-6;
        L=1e-3/(2*np.pi)**2;
        R=100;
        #-----
        Z1 = Zc(freq,C)+R
        Z2 = Zc(freq,C)*R/(Zc(freq,C)+R) # impedancia total
        H = Z2/(Z1+Z2) # H com resistor na said
        #-----
        #-----
        T=20*np.abs(H)
        Tdb=20*np.log10(T)
        fase = np.angle(H,deg=True)
        ##-
        #GRAFICANDO BODE, RC e CR
        fig=fig_bode(freq,[T,],[fase,],['C',]);

```

 

 3.0.3 passa-banda ativo

```
In [25]: freq=np.logspace(1,6,50) # vetor que vai de 10**0 até 10**6
        #lomega=np.log10(omega)
        C=1e-3;
        L=1e-3/(2*np.pi)**2;
        R1=0.1;
        R2=5;
        #-----
        Z1 = Zc(freq,C)+Zl(freq,L)+R1
        Z2 = R1 # impedancia total
        H = -R2/(Z1+Z2) # H com resistor na saída
        #-----
        #-----
        T=np.abs(H)
        Tdb=20*np.log10(T)
        fase = np.angle(H,deg=True)
        ##-
        #GRAFICANDO BODE, RC e CR
        fig=fig_bode(freq,[T,],[fase,],[ 'C',]);
```




3.0.4 circuito RC

```
In [ ]: freq=np.logspace(1,6,20) # vetor que vai de 10**0 até 10**6
        #lomega=np.log10(omega)
        C=1e-3;
        L=1e-3/(2*np.pi)**2;
        R=0.2;
        #-----
        Zt = Zc(freq,C)+R # impedancia total
        Hrc = Zc(freq,C)/Zt # H com capacitor na saida
        Hcr = R/Zt # H com resistor na saida

In [15]: #-----
        Trc=np.abs(Hrc)
        Trcdb=20*np.log10(Trc)
        fase_rc = np.angle(Hrc,deg=True)
        #capacitor
        Tcr=np.abs(Hcr)
        Tcrdb=20*np.log10(Tcr)
        fase_cr = np.angle(Hcr,deg=True)

 In [16]: #GRAFICANDO BODE, RC e CR
        fig=fig_bode(freq,[Trcdb,Tcrdb],[fase_rc,fase_cr],['C','R']);
```



In [17]: *#SALVANDO FIGURA*

```
#-----  
print('pasta atual:',os.getcwd())  
name='bode_rc'  
folder_path=os.getcwd()  
ext='pdf'  
path=os.path.join(folder_path,name + '.' + ext)  
fig.savefig(path,format='pdf')  
print('arquivo salvo:',path)
```

pasta atual: /Users/gsw/Documents/GitHub/F540/Material suplementar

arquivo salvo: /Users/gsw/Documents/GitHub/F540/Material suplementar/bode_rc.pdf

3.0.5 circuito RL

In []: *freq=np.logspace(0,6,200) # vetor que vai de 10**0 até 10**6*

```
#lomega=np.log10(omega)  
C=1e-3;  
L=1e-3/(2*np.pi)**2;  
R=0.2;  
#-----  
Zt = Zl(freq,L)+R  
Hrl,Hlr = Zl(freq,L)/Zt, R/Zt  
#-----  
Trl=np.abs(Hrl)  
Trldb=20*np.log10(Trl)  
fase_rl = np.angle(Hrl,deg=True)  
#capacitor  
Tlr=np.abs(Hlr)  
Tlrdb=20*np.log10(Tlr)  
fase_lr = np.angle(Hlr,deg=True)
```

In []: *#GRAFICANDO BODE, LR e RL*

```
fig=fig_bode(freq,[Trldb,Tlrdb],[fase_rc,fase_cr],['L','R']);
```

In []: *#SALVANDO FIGURA*

```
#-----  
print('pasta atual:',os.getcwd())  
name='bode_rl'  
folder_path=os.getcwd()  
ext='pdf'  
path=os.path.join(folder_path,name + '.' + ext)  
fig.savefig(path,format='pdf')  
print('arquivo salvo:',path)
```

3.1 Circuitos contendo 2 componentes reativos, RLC

```
In [ ]: freq=np.logspace(0,6,500) # vetor que vai de 10**0 até 10**6
        #lomega=np.log10(omega)
        C=1e-3;
        L=1e-3/(2*np.pi)**2;
        R=0.1;
        #-----
        Zt = Zc(freq,C)+Zl(freq,L)+R # impedancia total
        Hr = R/Zt # resistor na saida
        Hc = Zc(freq,C)/Zt # capacitor na saida
        Hl = Zl(freq,L)/Zt # indutor na saida
        Hlc = (Zc(freq,C)+Zl(freq,L))/Zt # indutor e capacitor na saida
        #-----
        Tr=np.abs(Hr)
        Trdb=20*np.log10(Tr)
        fase_r = np.angle(Hr,deg=True)
        #capacitor
        Tc=np.abs(Hc)
        Tcdb=20*np.log10(Tc)
        fase_c = np.angle(Hc,deg=True)
        #indutor
        Tl=np.abs(Hl)
        Tldb=20*np.log10(Tl)
        fase_l = np.angle(Hl,deg=True)
        #indutor+capacitor
        Tlc=np.abs(Hlc)
        Tlcdb=20*np.log10(Tlc)
        fase_lc = np.angle(Hlc,deg=True)

In [ ]: fig=fig_bode(freq,[Trdb,Tcdb,Tldb,Tlcdb],[fase_r,fase_c,fase_l,fase_lc],['R','L','C','LC'])

In [ ]: #-----
        print('pasta atual:',os.getcwd())
        name='bode_rlc'
        folder_path=os.getcwd()
        ext='pdf'
        path=os.path.join(folder_path,name + '.' + ext)
        fig.savefig(path,format='pdf')
        print('arquivo salvo:',path)
```